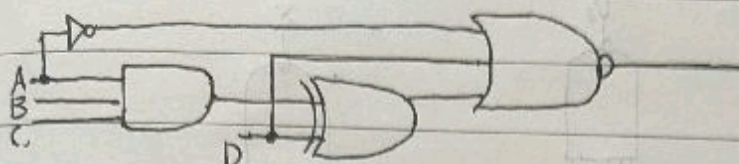


3.  $F_1 = AB + \bar{A}C + ABD$

$F_2 = \bar{A}BD + AC + \bar{B}CD + A\bar{B}C\bar{D}$

4. 原式对应逻辑电路图




列真值表

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$\Delta F = A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D}$$

$$= A\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D}$$

两级组合逻辑电路图

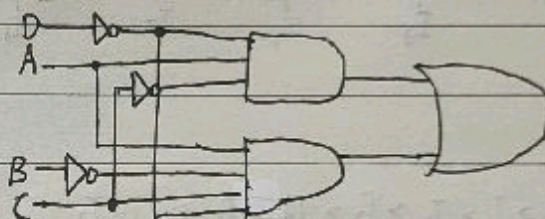

6. 真值表

$I_0$	$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	$O_0$	$O_1$	$O_2$	$\Sigma$
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0
0	1	x	x	x	x	x	x	0	0	1	0
0	0	1	x	x	x	x	x	0	1	0	0
0	0	0	1	x	x	x	x	0	1	1	0
0	0	0	0	1	x	x	x	1	0	0	0
0	0	0	0	0	1	x	x	1	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1	x	1	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0

$$O_0 = \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2\bar{I}_3\bar{I}_4\bar{I}_5\bar{I}_6\bar{I}_7 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2\bar{I}_3\bar{I}_4\bar{I}_5\bar{I}_6I_7$$

$$+ \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2\bar{I}_3\bar{I}_4\bar{I}_5I_6 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2\bar{I}_3\bar{I}_4I_5\bar{I}_6$$

$$O_1 = \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_3 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_4\bar{I}_5\bar{I}_6 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_5\bar{I}_6\bar{I}_7$$

$$O_2 = \bar{I}_0I_1 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_3\bar{I}_4\bar{I}_5 + \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_4\bar{I}_5\bar{I}_6$$

$$\Sigma = \bar{I}_0\bar{I}_1\bar{I}_2\bar{I}_3\bar{I}_4\bar{I}_5\bar{I}_6\bar{I}_7$$




$$O_0 = \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7}$$

$$O_1 = \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7}$$


$$O_2 = \overline{I_0} \overline{I_1} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \cdot \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7}$$
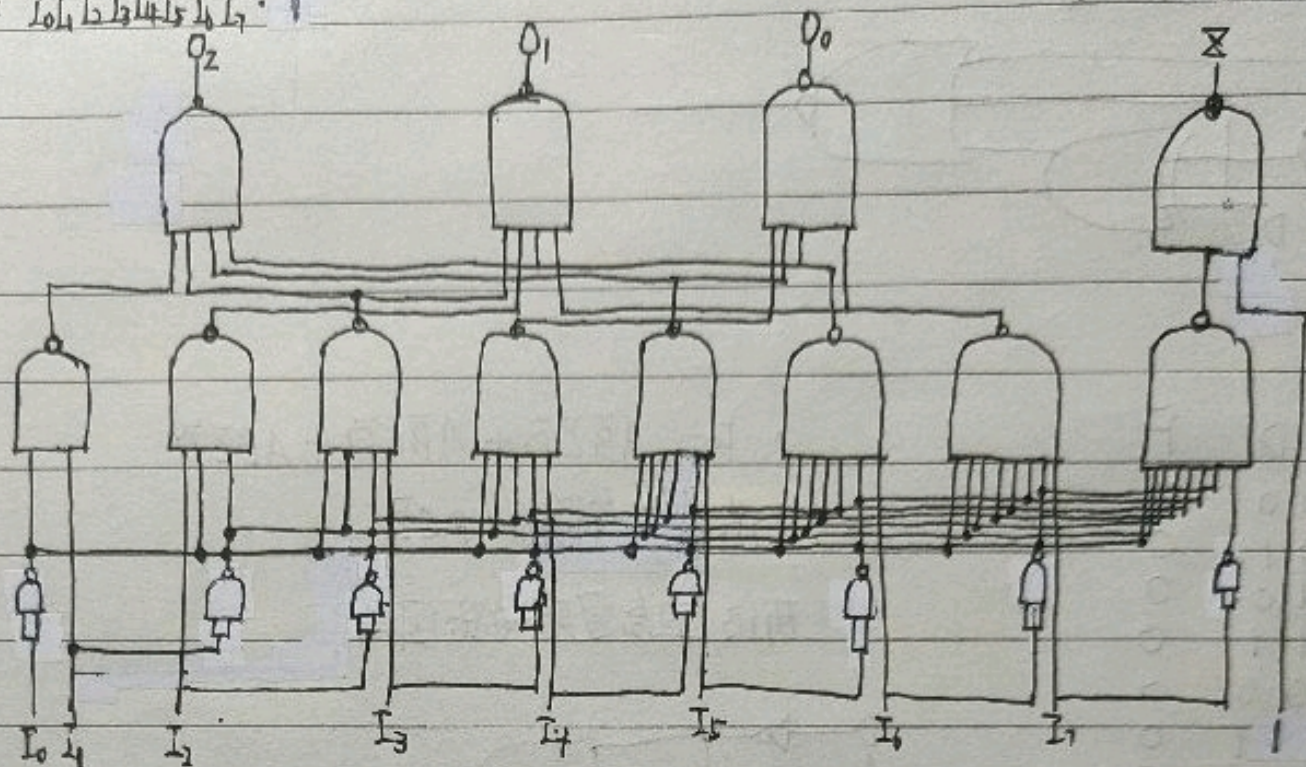
$$Z = \overline{I_0} \overline{I_1} \overline{I_2} \overline{I_3} \overline{I_4} \overline{I_5} \overline{I_6} \overline{I_7} \cdot 1$$





优先级顺序:  $I_0 > I_1 > I_2 > I_3 > I_4 > I_5 > I_6 > I_7$

7. (1)

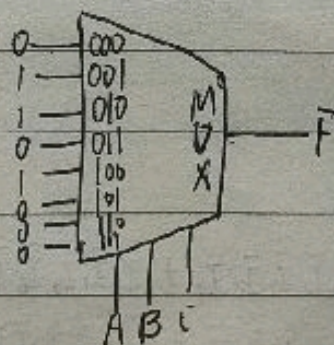

(2)

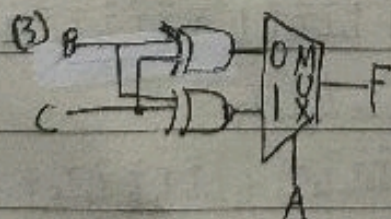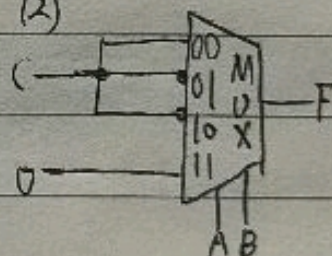




DATE

9) (1)


	AB	00	01	11	10	
CD						
00	X	0	1	1	0	$\rightarrow \bar{B}\bar{C}\bar{D}$
01	X	X	1	0		
11	0	X	1	1		
10	X	0	X	X		$\rightarrow AC$

↓  
AB
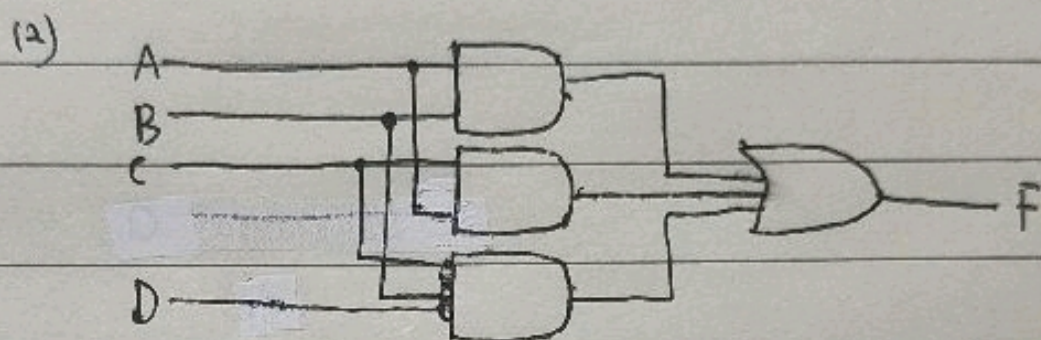
$$\therefore F = AB + AC + \bar{B}\bar{C}\bar{D}$$



(3) 存在竞争冒险, 当输入信号从 1100 变为 1000 时会出现毛刺

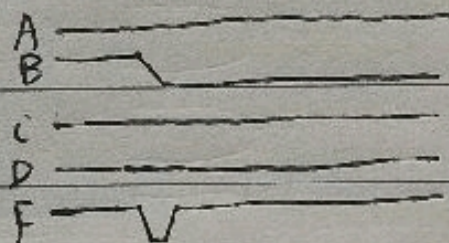

DATE

S M T W

11. 2.30 a)  $T_{pd} = 95 \text{ ps}$   $T_{cd} = 25 \text{ ps}$

b)  $T_{pd} = 125 \text{ ps}$   $T_{cd} = 45 \text{ ps}$

c)  $T_{pd} = 100 \text{ ps}$   $T_{cd} = 35 \text{ ps}$

$\therefore$  b 的  $T_{pd}$  最长, a 的  $T_{pd}$  最短