

数字电路与数字系统实验报告

实验五：指令读取和控制器设计

院系：人工智能学院

姓名：张运吉

学号：211300063

班级：21 级人工智能学院 AI2 班

邮箱：211300063@smail.nju.edu.cn

时间：2022 年 5 月 21 日

目录

1 实验目的:	3
2 实验环境	3
3 实验内容:	3
3.1 存储器的写入和读取	3
3.1.1 实验背景和原理	3
3.1.2 实验步骤	3
3.1.3 实验结果	4
3.2 指令读取和控制信号生成	5
3.2.1 实验背景和原理	5
3.2.2 实验步骤	5
3.2.3 实验结果:	7
4 总结与思考:	8

1 实验目的：

1. 理解随机访问存储器RAM和只读存储器ROM的操作原理
2. 理解RISC-V指令类型和指令格式
3. 掌握使用Logisim软件实现取指、指令解析、立即数扩展、操作数存取的方法

2 实验环境

a. Logisim 2.7

<http://www.cburch.com/logisim/>

b. 头歌线上评测平台

<https://www.educoder.net/classrooms/9WBKOH3C?code=OVNB8>

3 实验内容：

3.1 存储器的写入和读取

3.1.1 实验背景和原理

随机存取存储器（RAM），也叫主存，是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写（刷新时除外），而且速度很快，通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储介质。RAM工作时可以随时从任何一个指定的地址写入（存入）或读出（取出）信息。

3.1.2 实验步骤

(1). 在RAM存储器子电路中放置一个RAM组件，默认为时钟上升沿写入数据，并设置地址位宽为 12 位，数据接口模式为“分离的加载和存储引脚”模式。

3.2 指令读取和控制信号生成

3.2.1 实验背景和原理

根据RISC-V的指令格式和取指令部件原理图设计RISC-V单周期处理器的取指令部件。其中，指令存储器使用Logisim内置库的ROM器件实现，要求指令长度位32位，指令存储器容量为1KB（即在按字编址的情况下，数据位宽为32位，地址位宽为10位，假设Logisim中的指令存储器表示为A[9:0]，提示：当Logisim中的ROM设置数据位宽为32位时，每个地址中包含32位信息，相当于按字节编址的RISC-V存储器中的4个单元）。在Logisim中读取指令存储器时，原RISC-V设计原理图中的32位指令地址PC[31:0]，对应本次实验PC[11:2]=A[9:0]，即PC[31:0]其余的位（高20位和最低2位）无关。

3.2.2 实验步骤

(1). 在指令存储器子电路中放置ROM并在0号地址开始写入以下8条指令：

1. ``0x00a004b3``（汇编指令 `add, x10, x0, x9`）
2. ``0x0020af33``（汇编指令 `slt, x30, x1, x2`）
3. ``0x0020bf33``（汇编指令 `sltu, x30, x1, x2`）
4. ``0xf00ef13``（汇编指令 `ori, x30, x1, 0xf0`）
5. ``0x00412483``（汇编指令 `lw, x9, x2, 0x004`）
6. ``0x0008137``（汇编指令 `lui, x2, 0x08000`）
7. ``0x00912223``（汇编指令 `sw, x2, x9, 0x004`）
8. ``0x7ea500e3``（汇编指令 `beq x10, x10, 0x7f0`）

在指令存储器Rom的1023号地址写入下面这条指令：

1. ``0x818ff56f``（汇编指令 `jal, x10, 0xff80a`）


结果如图：

000	00a004b3	0020af33	0020bf33	0f00ef13	00412483	00008137	00912223	7ea500e3
008	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
010	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
018	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
020	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
028	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
030	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
038	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
040	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
048	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
050	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
058	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
060	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
068	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
070	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
078	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000
080	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000


(2). 在指令解析测试子电路中利用Logisim内置库中的加法器实现取指令功能，使得该子电路能够正确读入9条指令并执行跳转，同时，根据RISC-V

指令格式将读出的指令解析为opcode、rd、funct3、rs1、rs2、funct7 六个字段。

 (3). 根据立即数扩展部件原理图，在立即数扩展器件子电路中对指令中的立即数按照需要扩展为 32 位立即数。



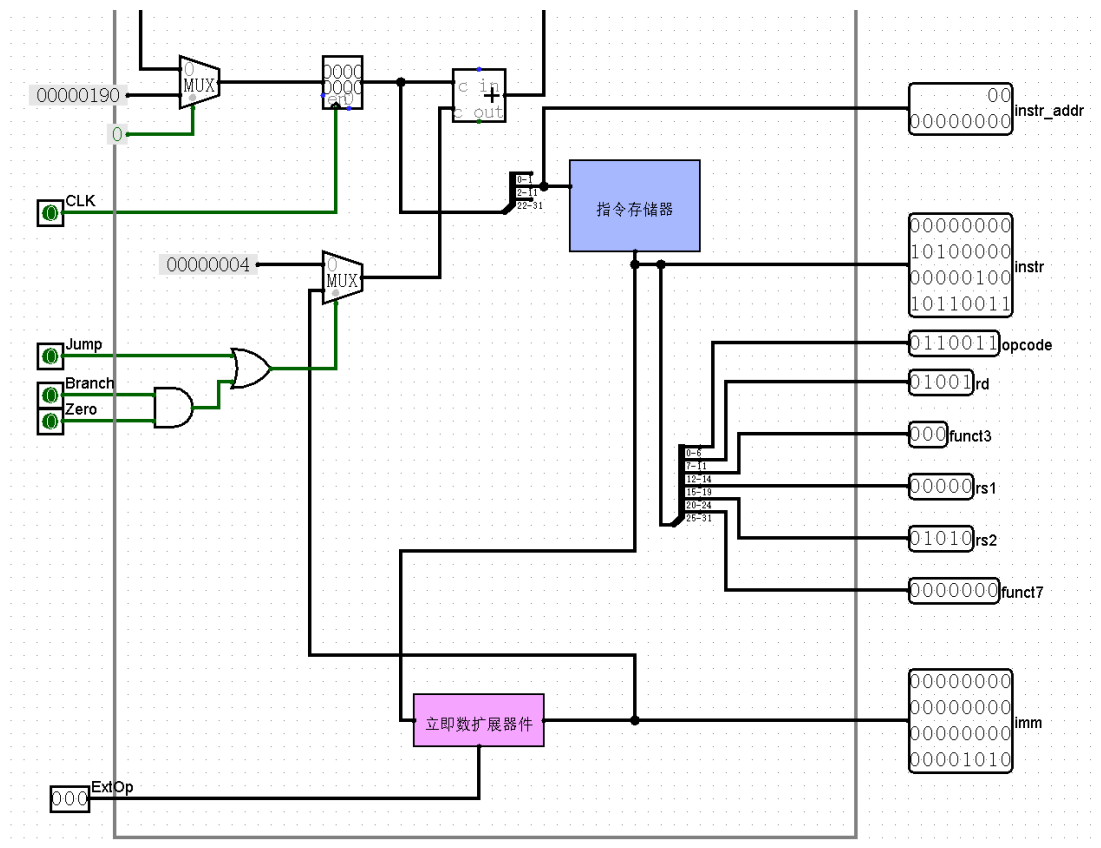(4). 在指令解析测试子电路中，将指令的下地址逻辑、指令存储器、立即数扩展器件连接起来，使其能够产生正确的控制信号和指令跳转。



3.2.3 实验结果:

将circ文件提交到头歌测试平台，得到实验结果。如下图所示:

测试集1															消耗内存90.96MB 代码执行时长: 1.37秒												
预期输出															实际输出												
0	1001	0	0000	0	1010	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	0	0000	0	1010	000	0000	0	0	0	0	0
1	1110	0	0001	0	0010	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	1	1110	0	0001	0	0010	000	0000	0	0	0	0	0
1	1110	0	0001	0	0010	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	1	1110	0	0001	0	0010	000	0000	0	0	0	0	0
1	1110	0	0001	1	0000	000	0111	0	0	0	0	0	0	0	1	1110	0	0001	1	0000	000	0111	0	0	0	0	0
0	1001	0	0010	0	0100	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	1001	0	0010	0	0100	000	0000	0	0	0	0	0
0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0
0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0
0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0	0	0	0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0
0	1010	1	1111	1	1000	100	0000	0	1	1	1	1	1	1	0	1010	1	1111	1	1000	100	0000	0	1	1	1	1
0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0
0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0
0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0	0	0	0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0
0	1010	1	1111	1	1000	100	0000	0	1	1	1	1	1	1	0	1010	1	1111	1	1000	100	0000	0	1	1	1	1
0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0
0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0
0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0	0	0	0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0
0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0010	0	0001	0	0000	000	0000	0	0	0	0	0
0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0	0	0	0	0100	0	0010	0	1001	000	0000	0	0	0	0	0
0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0	0	0	0	0001	0	1010	0	1010	011	1111	1	0	0	0	0

4 总结与思考：

本次实验课在logisim中实现了RAM和取指令器件，由于理论课还没学到相关内容，所以此次实验课对我来说挑战特别大，我先去看了一下教材大致了解了什么是RAM和取指令器件，然后按着实验手册一步一步实现，这个过程中遇到了一些困难：首先是不知道logisim的RAM中的数据是以十六进制存储的，导致一开始做实验的时候有点摸不着头脑，其次是不理解手册中的原理图的原理，通过百度搜索和查询教材最后才基本清楚原理。