

第5章 FPGA设计和硬件描述语言

第一讲 可编程逻辑器件和FPGA设计

第二讲 HDL概述

第三讲 Verilog语言简介

第四讲 Verilog建模方式

第五讲 Verilog代码实例

第一讲 可编程逻辑器件和FPGA设计


- ◆ 可编程逻辑器件
- ◆ 存储器阵列
- ◆ FPGA设计概述
- ◆ 专用集成电路

1 可编程逻辑器件和FPGA设计

- ◆ 固定逻辑标准芯片曾被广泛使用
- ◆ 但固定逻辑芯片**功能单一**，不能随电路设计的需求而任意改变
- ◆ 固定逻辑芯片逐渐被**可编程逻辑器件**（Programmable Logic Device, PLD）取代
- ◆ PLD是一种用于实现逻辑电路的**通用器件**
- ◆ PLD包含多个逻辑单元，可根据需要通过**编程开关**连接进行编程，以构成不同功能的逻辑电路
- ◆ PLD的结构主要由**与阵列**和**或阵列**构成

1.1 PLD器件

◆ PLD结构框图

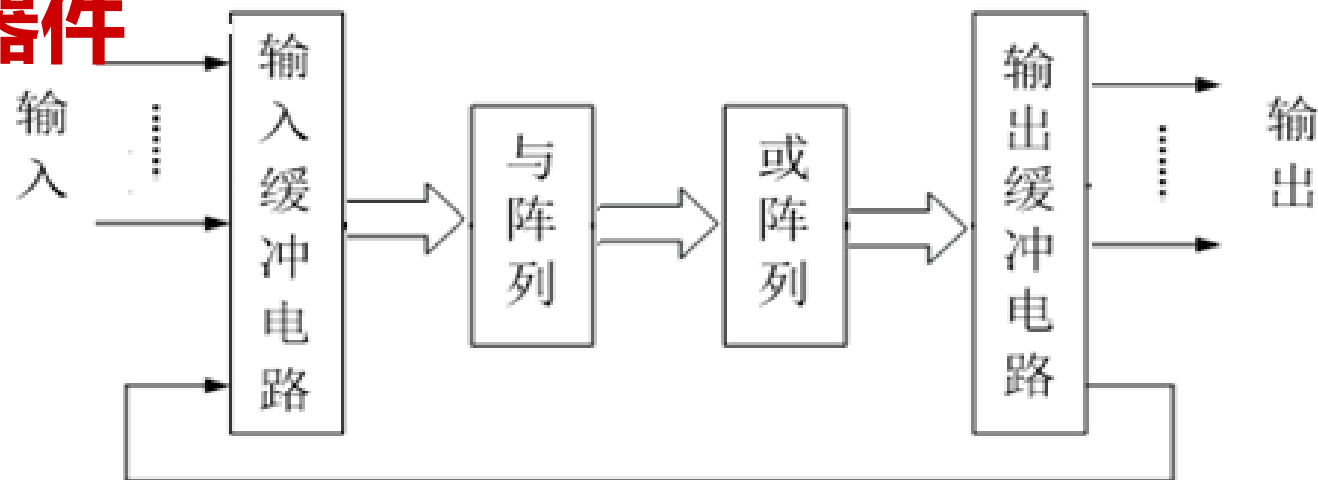


◆ PLD中基本电路符号


互补缓冲器




阵列连线

 

可编程连接

 


未连接

 


固定连接


与阵列表示

 

或阵列表示

 


■ PLD分类

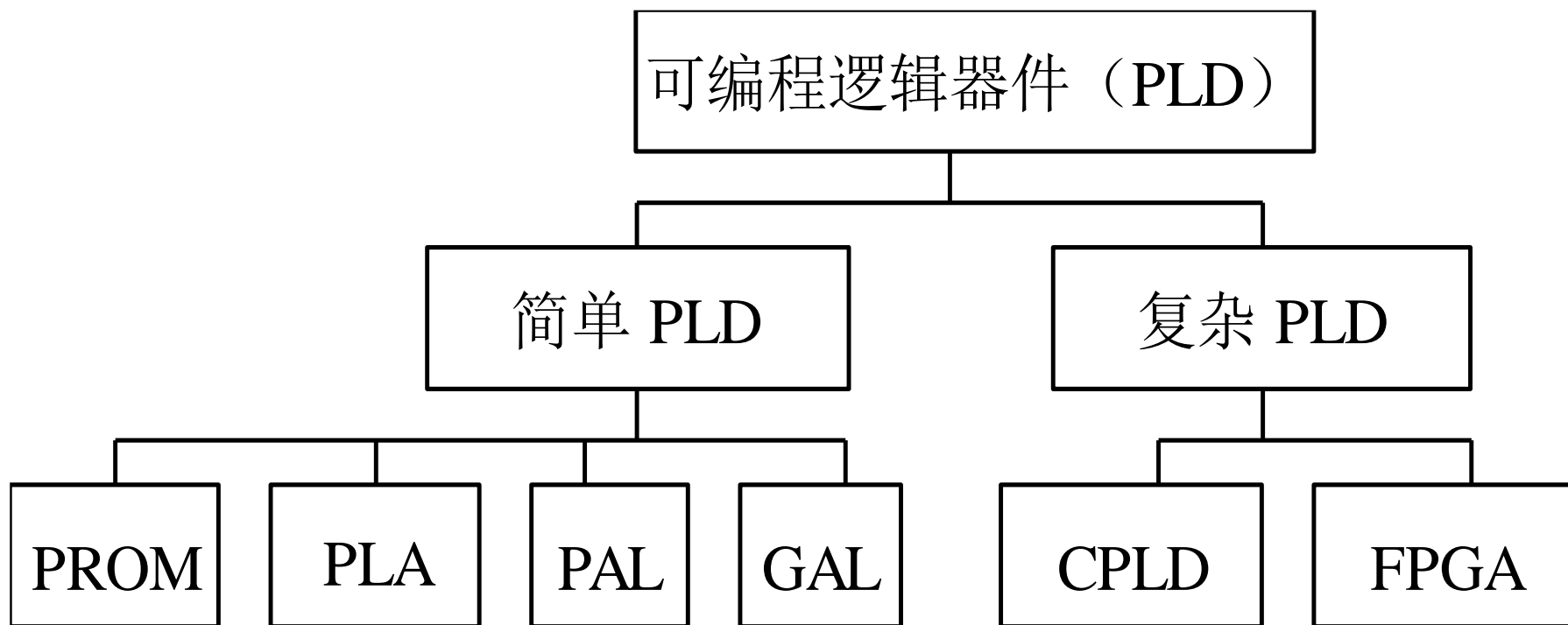

 1.1 PLD器件

- ◆ 可编程只读存储器 (Programmable Read Only Memory, PROM) 是一种与阵列固定、或阵列可编程的简单PLD。




任何逻辑函数转换成标准与-或表达式后，可用PROM来实现

与阵列的水平线输出对应标准与-或表达式中的标准乘积项，即最小项。

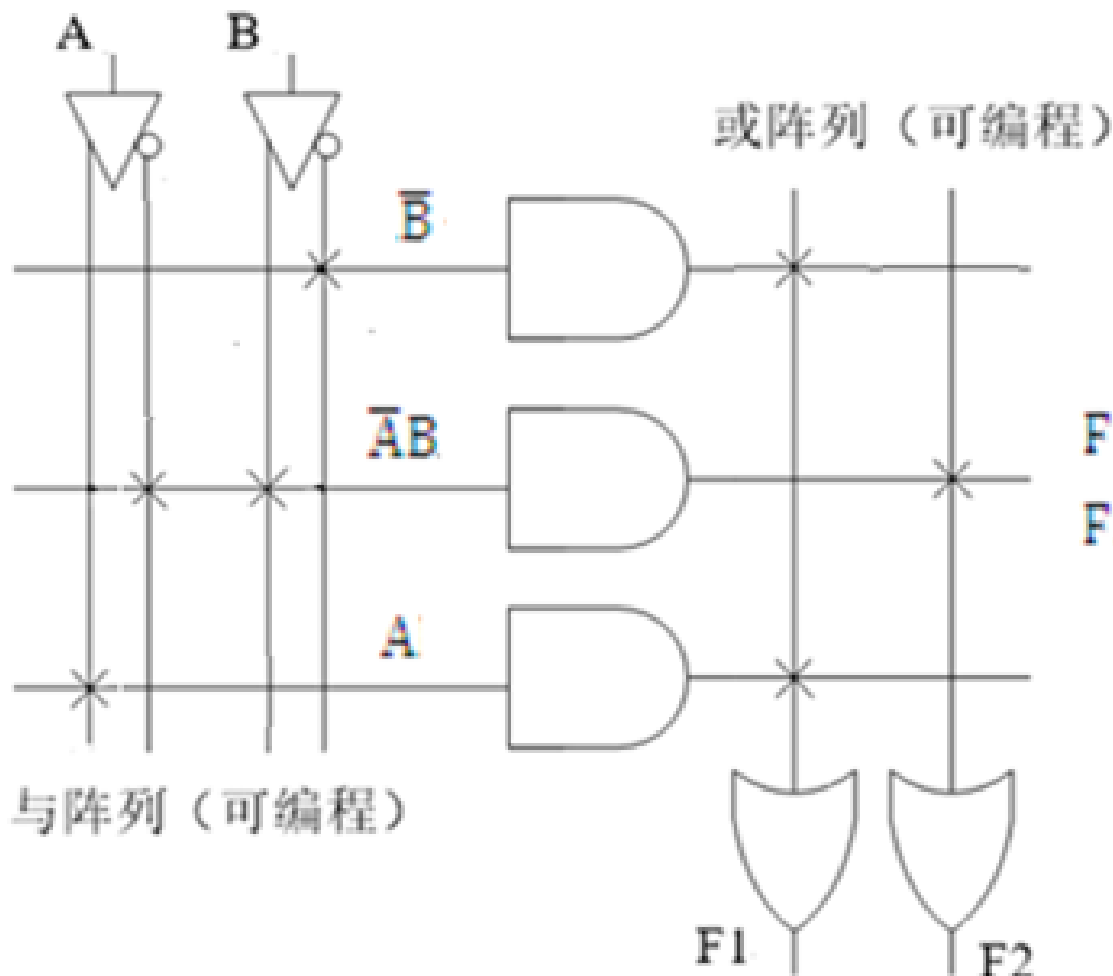1.1 PLD器件

- ◆ 可编程逻辑阵列 (Programmable Logic Array, PLA) 是一种与阵列、或阵列都可编程的逻辑阵列。




$$F1 = \bar{B} + A$$
$$F2 = \bar{A}B$$

无须像PROM那样将逻辑函数转换成标准与-或表达式，而只要化简成最简与-或表达式即可，可节省编程资源。

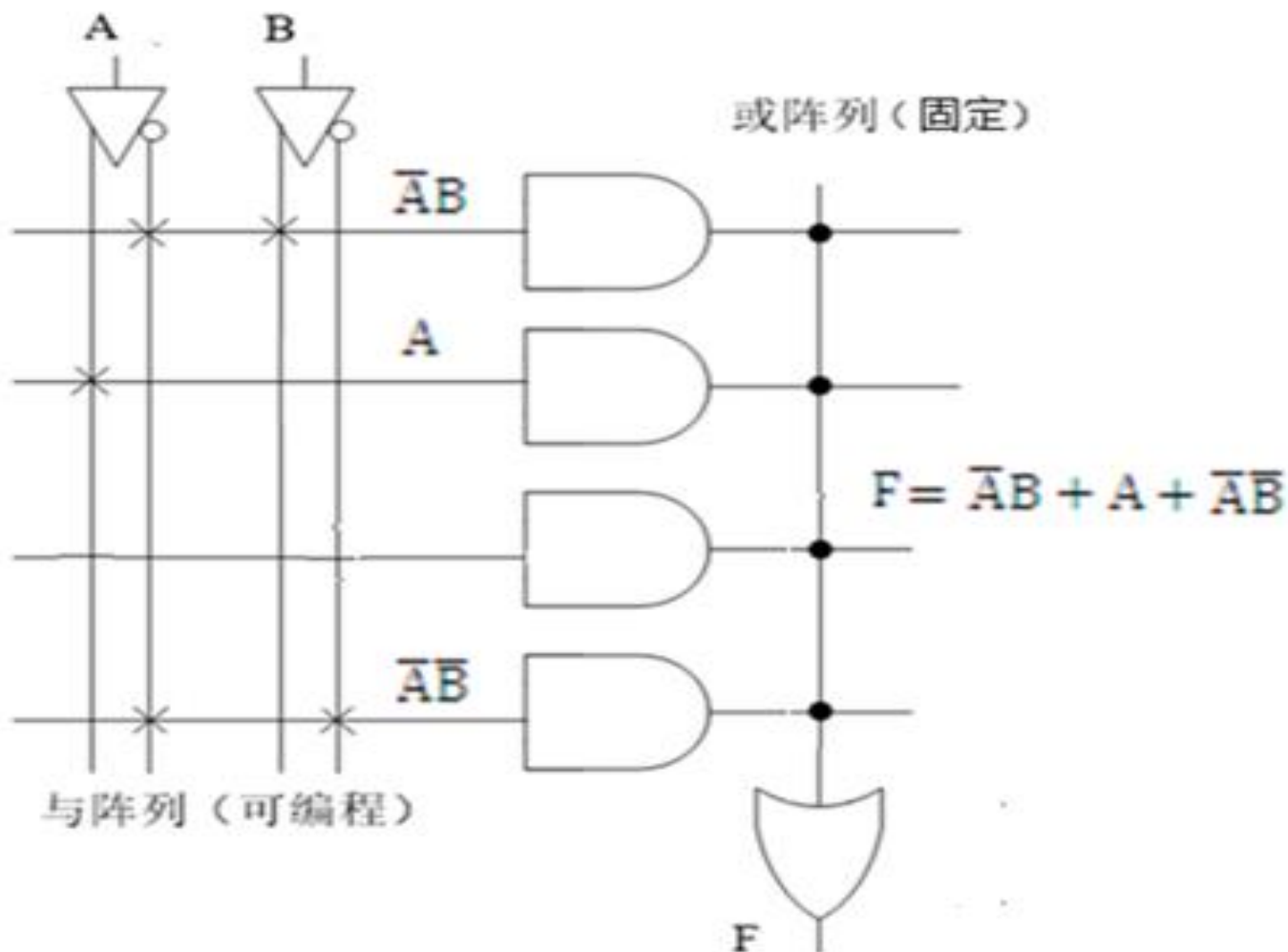1.1 PLD器件

- ◆ 可编程阵列逻辑 (Programmable Array Logic, PAL) 是一种与阵列可编程、或阵列固定的逻辑阵列。



◆通用阵列逻辑 (Generic Array Logic, GAL)

- PAL的逻辑结构简单，或阵列固定，灵活性差。LATTICE公司推出了一种新型的可编程逻辑器件—GAL。
- 它与PAL最大的差别是其输出逻辑宏单元 (Output Logic Macro Cell, OLMC) 可以编程定义。
- OLMC设置成不同的工作状态，可适用不同的功能需求。
- GAL具有电可擦写、可重复编程和设置加密位等特点。

1.1 PLD器件

- ◆复杂可编程逻辑器件 (Complex PLD, CPLD) 主要包括：
 - 逻辑阵列块 (Logic Array Block, LAB)
 - I/O控制块：用于和芯片的I/O引脚互连
 - 可编程互联阵列 (PIA)
- ◆每个LAB由4 ~ 20个宏单元 (Macrocell) 构成。宏单元包括：
 - 可编程逻辑阵列
 - 乘积项选择矩阵
 - 可编程寄存器：可以编程实现D、JK或钟控SR触发器等。
- ◆宏单元有多种配置方式，也可级联使用
- ◆PIA用于连接所有宏单元，并与芯片时钟、复位、使能等引脚连
- ◆CPLD集成度远高于PAL和GAL
- ◆CPLD通常提供带片内RAM/ROM的嵌入式存储器阵列

1.2 存储器阵列

- ◆ 存储器可用来存储数字电路中的数据。
 - 寄存器用来存储少量数据，速度更快
 - 存储器阵列用来存储大量数据，速度较寄存器慢
- ◆ 在CPLD和FPGA芯片中通常会提供片内存储器阵列
- ◆ 存储器阵列中每位数据对应一个记忆单元（cell），称为存储元




1.2 存储器阵列

- ◆ 按功能可分为：只读存储器(Read-only Memory, **ROM**)和随机存取存储器(Random-access Memory, **RAM**)
 - **ROM属于非易失性存储器**，即使电源断电，ROM中存储的数据也不会消失。根据工艺的不同，分为：
 - 掩膜只读存储器MROM
 - 一次可编程只读存储器PROM
 - 光擦除可编程只读存储器EPROM
 - 电擦除可编程只读存储器EEPROM (E²PROM)
 - **RAM属于易失性存储器**，一旦电源断电，RAM中存储的数据就消失。
 - 静态RAM (Static RAM, SRAM)
 - 动态RAM (Dynamic RAM, DRAM)

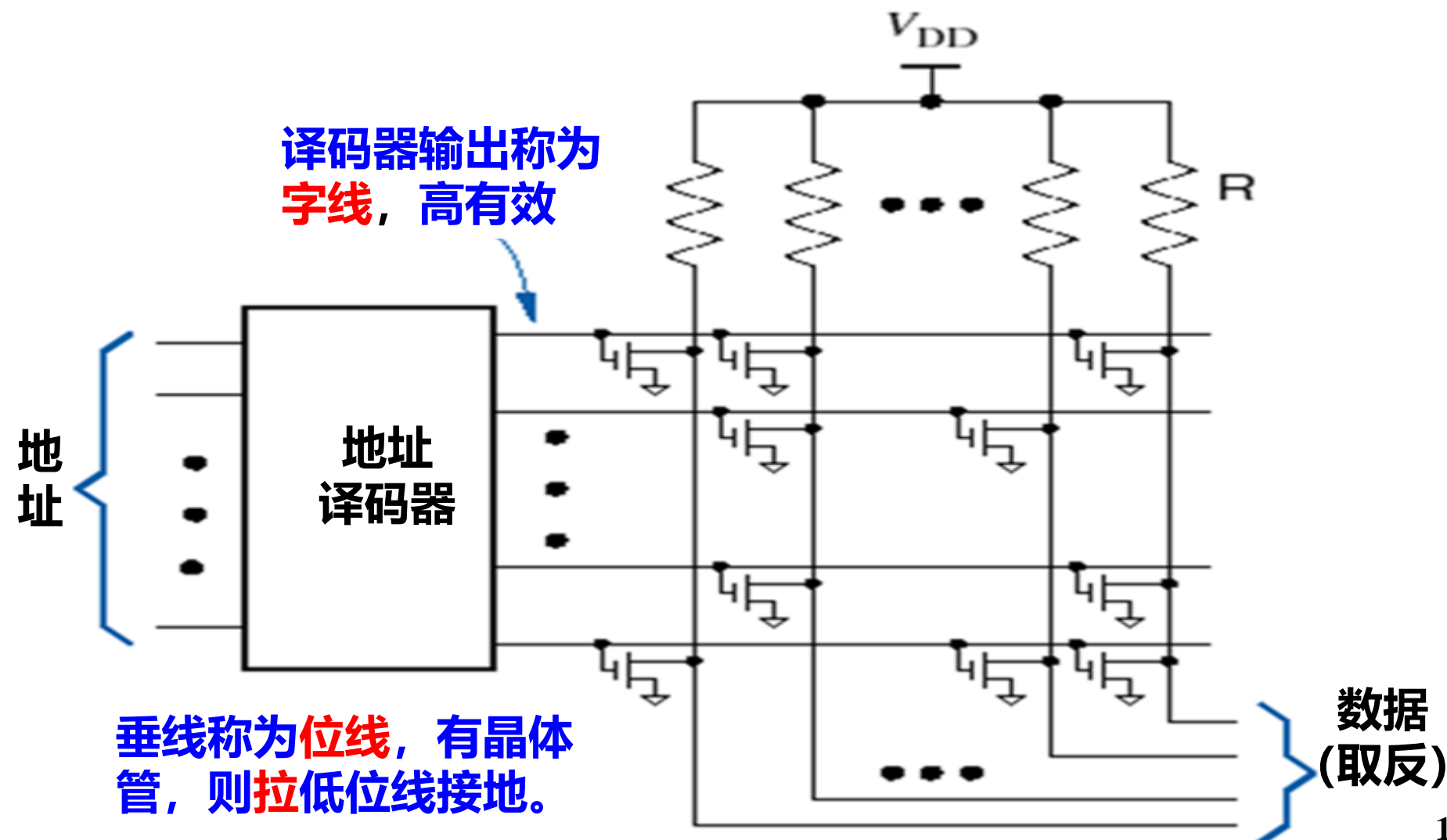
1.2 存储器阵列

- ◆ ROM存储阵列根据MOS晶体管的有无来区分存储0和1
- ◆ 不同类型的ROM，主要区别在于MOS晶体管的特性不同




1.2 存储器阵列

◆ ROM读取过程

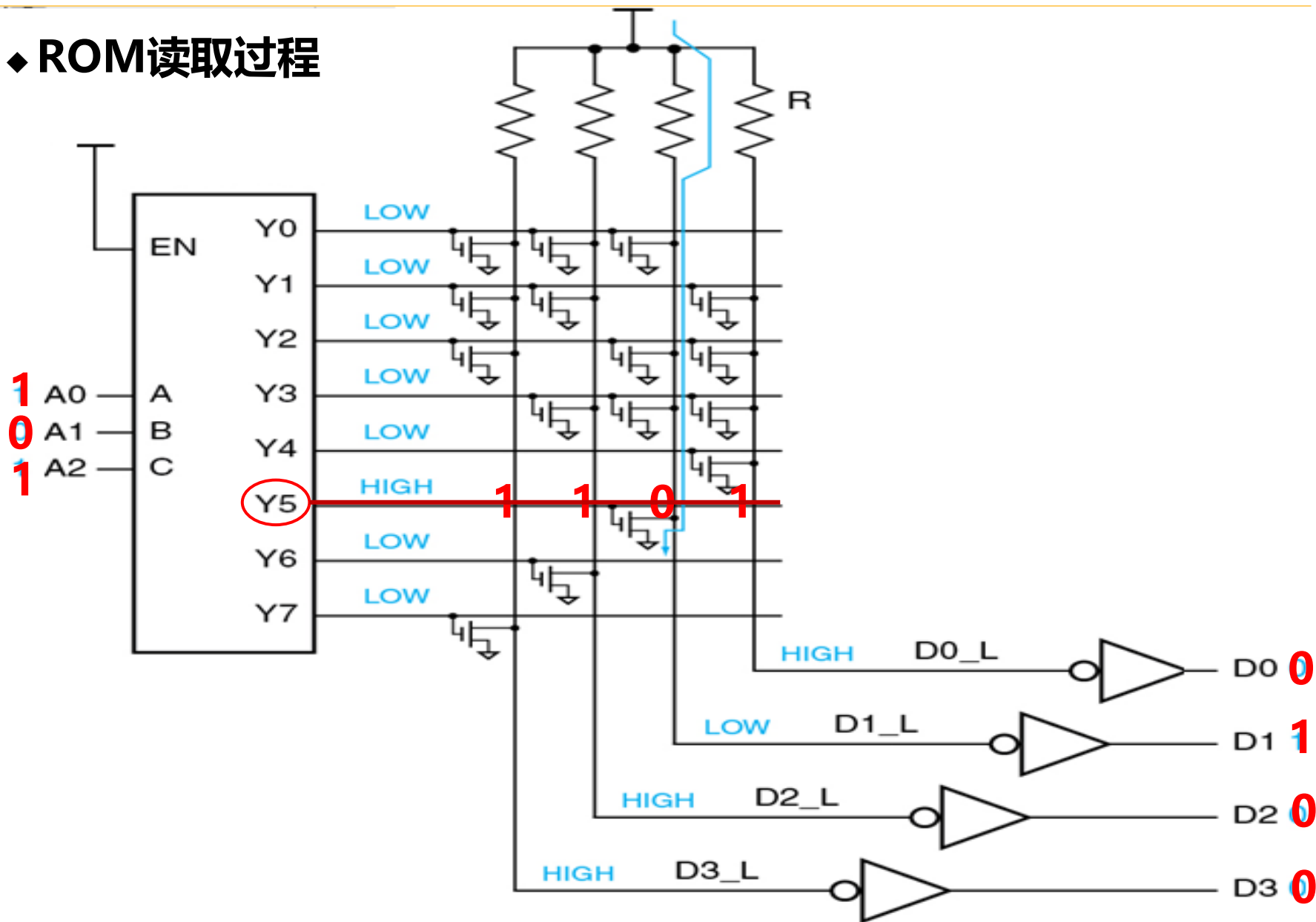

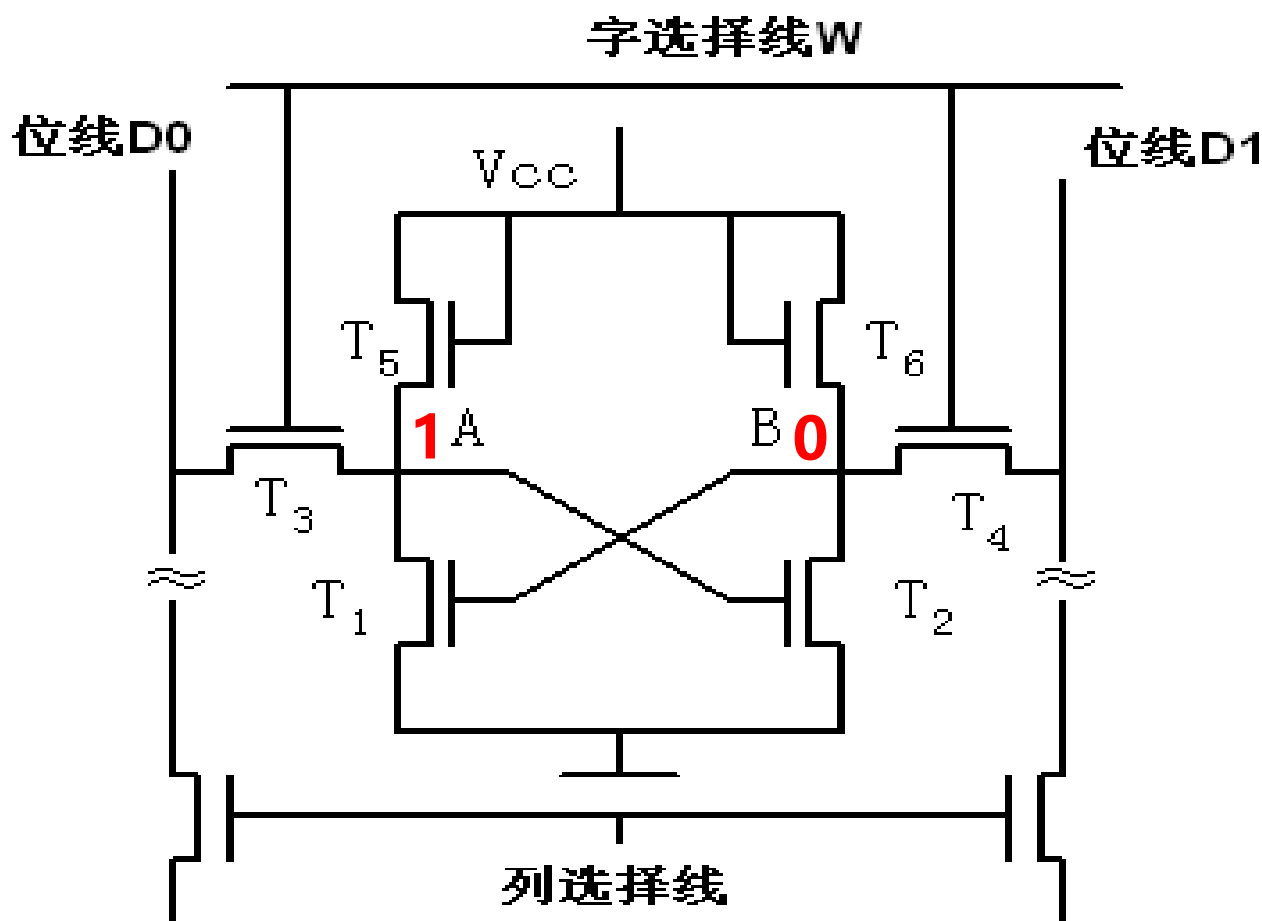1.2 存储器阵列

- ◆ **静态存储器SRAM**：只要保持电源，存储单元中存放数据就保持不变
 - 读写速度快、价格高、功耗大、集成度低，无需刷新。
 - 存储单元使用**6个MOS晶体管**来实现



T1和T2构成触发器，
T5、T6为负载管，
T3、T4为门控管。


假设存“1”状态时A
点为**高**电平，B点为
低电平，此时T2管导
通，T1管截止。

字选择线W为**低**电
平，T3与T4截止，此
时触发器与外界隔离，
从而保持信息不变。

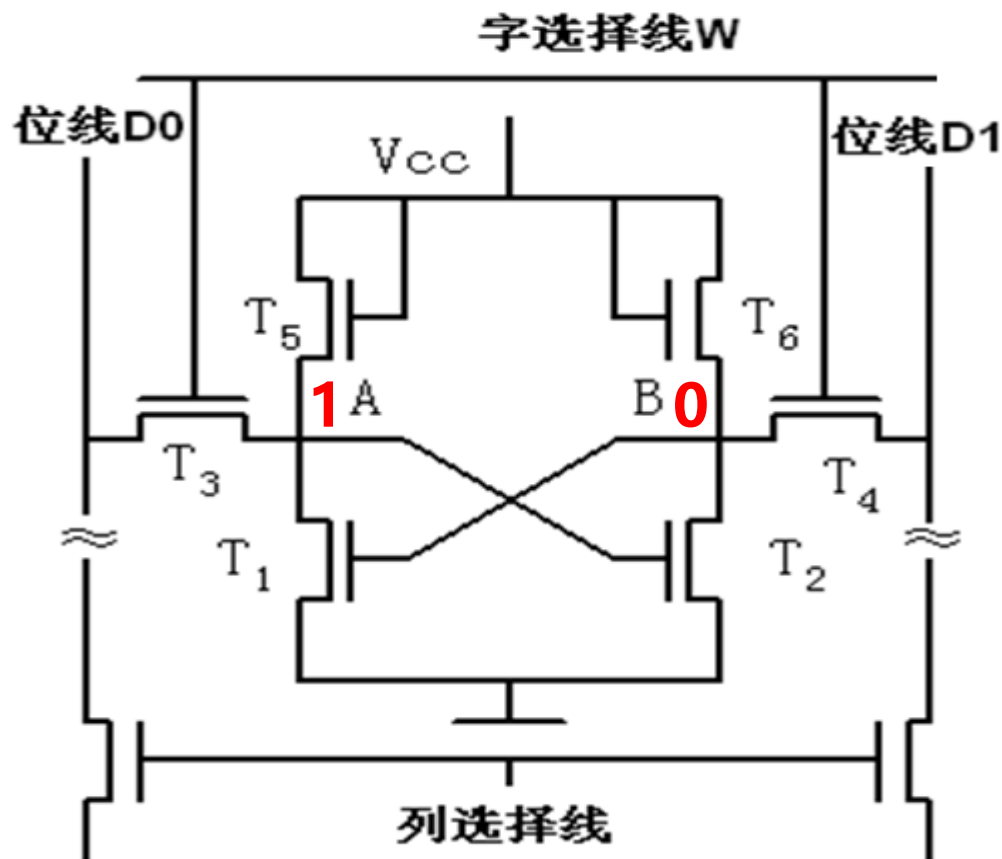1.2 存储器阵列

◆ 读取时，先在D0、D1上加**高**电平，再在字线W上加**高**电平。

- 若存储为1，则B点为低电平，电流经T2流到地，因T4导通，位线D1高电平被拉低而产生一个负脉冲；若存储为0，则A点为低电平，电流经T1流到地，因T3导通，位线D0高电平被拉低而产生一个负脉冲



◆ 写入时，字线W上加高电平

- 若要写“1”，则在位线D1上加低电平，因T4导通，B点电位下降，T1截止，A点电位上升，使T2管导通完成写“1”
- 若要写“0”，则在位线D0上加低电平，因T3导通，A点电位下降，T2截止，B点电位上升，使T1管导通完成写“0”

1.2 存储器阵列


动态存储器DRAM：单MOS管，电容上存有大量电荷为1，否则0

读写原理：字线上加高电平，使T管导通。

写“0”时，数据线加低电平，使 C_s 上电荷对数据线放电；

写“1”时，数据线加高电平，使数据线对 C_s 充电；

读出时，数据线上有一读出电压。它与 C_s 上电荷量成正比。

 


优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器

缺点：速度慢，是破坏性读出（需读后再生），需定时刷新

刷新：DRAM的一个重要特点是，数据以电荷的形式保存在电容中，电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右，相当于1M个时钟周期左右，因此要定期进行刷新（读出后重新写回），按行进行（所有芯片中的同一行一起进行），刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。

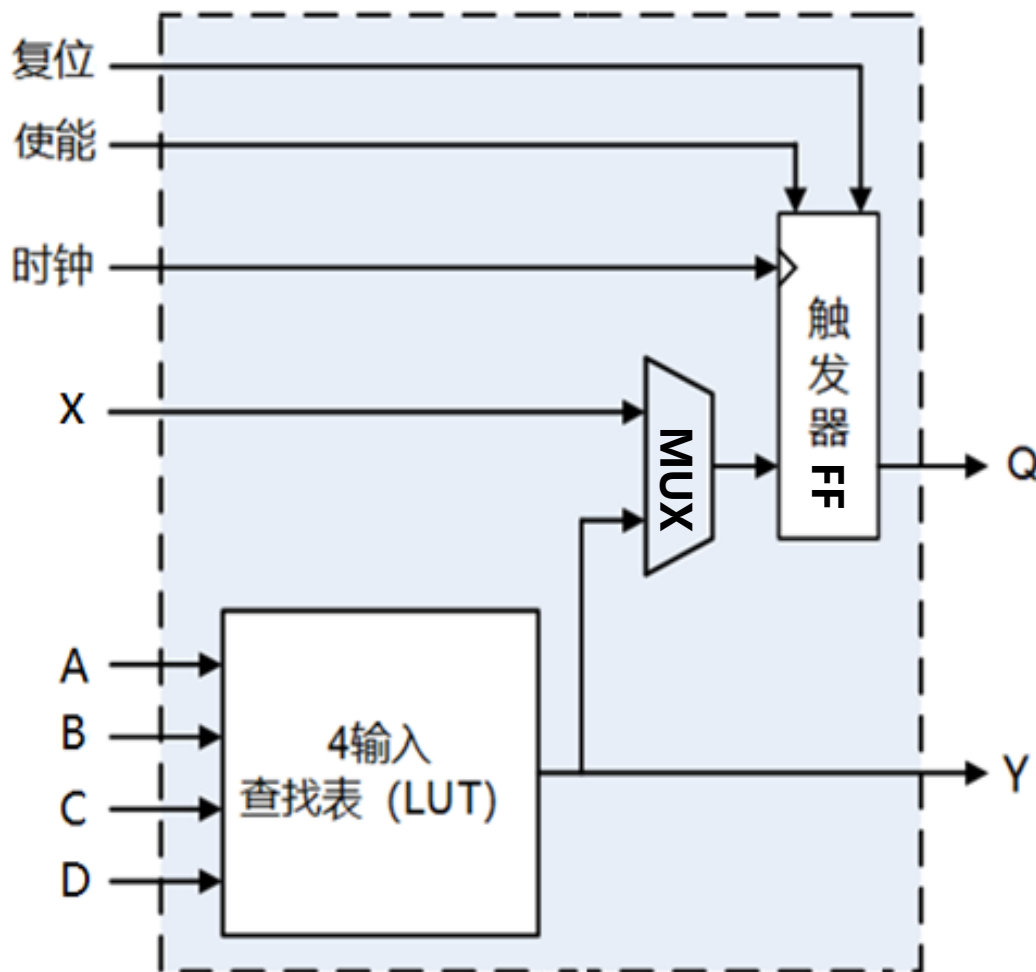1.3 FPGA设计概述

- ◆ 现场可编程门阵列 (Field Programmable Gate Array, FPGA) 是一种高集成度的复杂可编程逻辑器件，可通过**EDA软件**对其进行配置和编程，可反复擦写。
- ◆ FPGA内部包含大量**可配置逻辑块CLB**，它由若干**查找表 (Look-Up Table, LUT)** 及 **多路选择器、进位链、触发器 FF**等附加逻辑组成。
- ◆ **可对CLB进行不同配置。**
如右图：可对MUX编程配置为输出是LUT实现的组合逻辑电路结果Y；也可配置为输出是时序逻辑电路结果Q。
- ◆ LUT本质上是一个RAM，多采用**SRAM实现**。




1.3 FPGA设计概述

- ◆ 函数发生器通过**查找表LUT**实现，其中的内容**可编程配置**
 - ◆ LUT存储单元中存放函数输出值，用于实现一个小规模逻辑函数
- 举例：若要实现函数 $f(a,b,c) = ab + \bar{c}$


真值表

a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


门电路实现

 

3输入LUT

 


3输入LUT实现

 

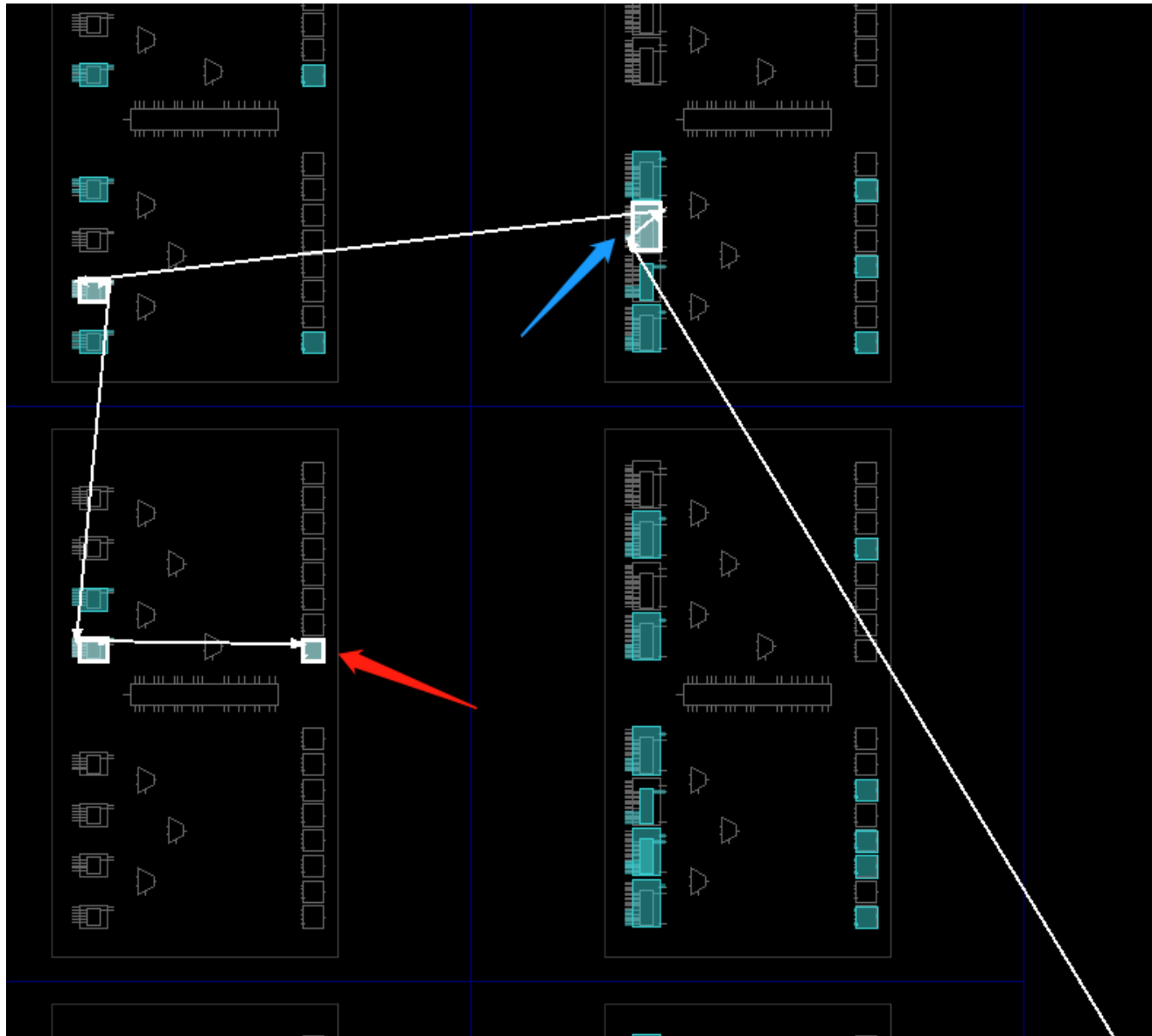1.3 FPGA设计概述

- ◆ 這是vivado裡面一條路徑的示意圖，它跨越了多個CLB，藍色箭頭處是LUT，紅色箭頭處是觸發器FF
- ◆ FPGA中一個CLB裡面有很多LUT和FF，也有很多MUX。MUX用于编程选择哪个结果作为输出



1.4 专用集成电路ASIC

- ◆ 专用集成电路 (Application-Specific Integrated Circuit, ASIC) 是一种应特定用户要求和特定电子系统的需要而设计、制造的集成电路。
 - 全定制：设计者完成所有设计，速度更快
 - 半定制：使用标准库里的标准逻辑单元（标准单元）
- ◆ FPGA和ASIC目前都是电子设计领域的主流产品。
 - ASIC面向特定用户的需求，具有体积小、功耗低、可靠性高、性能高、保密性高、成本低等优点，一般用于**批量大的专用产品**中。
 - FPGA可编程特性使其应用非常灵活，但芯片内部逻辑门的使用率大幅降低，导致功耗高、速度慢、资源冗余且价格昂贵，一般用于**小批量产品设计**中。

第二讲 HDL概述

- ◆VHDL和Verilog HDL
- ◆基于HDL的数字电路设计流程

2.1 VHDL和Verilog HDL

- ◆ VHDL最初于1981年由美国军方组织开发。
- ◆ Verilog 由Gateway Design Automation公司于1984年作为一个逻辑模拟的语言开发。
- ◆ VHDL 和Verilog 共同的特点在于：
 - 能形式化地抽象表示电路的结构和行为；
 - 支持逻辑设计中层次与领域的描述；
 - 可借用高级语言的精巧结构来简化电路行为的描述；
 - 具有电路仿真与验证机制以保证设计的正确性；
 - 支持电路描述由高层到低层的综合转换；
 - 硬件描述与实现工艺无关；
 - 便于文档管理；
 - 易于理解和设计重用。

2.1 VHDL和Verilog HDL

◆ Verilog HDL的特点

- 易于学习和掌握，只要有C语言的编程基础，就可以快速掌握并使用
- 在门级开关电路描述方面比VHDL强
- 拥有更广泛的应用群体，成熟的资源比VHDL丰富
- 比较合适作为学习HDL设计方法的入门和基础

◆ VHDL的特点

- VHDL在系统级抽象方面比Verilog HDL强
- VHDL比Verilog HDL的语句冗长且不灵活
- VHDL较难掌握，需要有Ada编程基础并进行专业培训

2.2 基于HDL的数字电路设计流程

前端步骤

后端步骤

设计方框图

编写代码

编译

仿真模拟

综合映射

物理设计

FPGA验证
投片生产

将复杂的数字电路系统设计问题分解为复杂性较低的级别

设计输入

语法检查

功能测试和时序初步验证

把HDL文件转换成接近底层电路的网表文件

对可用器件资源位置、连接及时序等进行分析

对功能和时序终极验证并投片生产

2.2 基于HDL的数字电路设计流程

◆ 设计并进行HDL编码

- 根据目标电路的功能需求编写Verilog程序
- 基本单元是模块module，包含声明和语句

例如：与门电路的Verilog程序代码

```

1 module top (
2   input a,
3   input b,
4   output c
5 );
6
7 assign c = a & b;
8
9 endmodule

```

关键字：module、assign、endmodule

模块名称：top，后接I/O端口列表

两个1位输入端口a、b

一个1位输出端口c

assign：后续为一个连续赋值语句，将赋值号右边的电路输出接入到左边的信号。

endmodule：模块结束

2.2 基于HDL的

◆ **仿真**：通过软件来模拟数字电路行为，观察电路中信号的变化过程，并且检查这些变化是否符合预期。

◆ **测试激励**：对待测试模块提供模拟输入的模块，驱动待测试模块进行工作。

右边是前述与门模块top对应的测试激励模块

6-9行：与门模块实例化

12-21行：仿真启动代码块

23-25行：always过程语句

begin和end之间为代码块

```
1 module sim_top ();
2
3   reg a_in, b_in;
4   wire c_out;
5
6   top dut(
7     .a(a_in),
8     .b(b_in),
9     .c(c_out)
10  );
11
12  initial begin
13    a_in = 1'b0;
14    b_in = 1'b0;
15    # 2
16    b_in = 1'b1;
17    # 2
18    a_in = 1'b1;
19    # 2
20    $finish;
21  end
22
23  always @(*) begin
24    $display("a=%d,b=%d,c=%d",a_in,b_in,c_out);
25  end
26
27 endmodule
```

initial是关键字，
表示相应代码块会在仿真启动时执行

\$finish是系统任务，
表示结束仿真

\$display是系统任务，
用于控制台输出

always @(*)：always
是关键字，**@(*)**表示
a_in、b_in和c_out中任一变量的值发生变化就
执行后面的代码块

2.2 基于HDL的数字电路设计流程

◆ 在仿真软件（如Vivado仿真器或modelsim）中运行测试激励模块


◆ 在控制台中输出：

$a = 0, b = 0, c = 0$

$a = 0, b = 1, c = 0$

$a = 1, b = 1, c = 1$

◆ 在波形图中显示：

 

```

1 module sim_top ();
2
3   reg a_in, b_in;
4   wire c_out;
5
6   top dut(
7     .a(a_in),
8     .b(b_in),
9     .c(c_out)
10  );
11
12  initial begin
13    a_in = 1'b0;
14    b_in = 1'b0;
15    # 2
16    b_in = 1'b1;
17    # 2
18    a_in = 1'b1;
19    # 2
20    $finish;
21  end
22
23  always @(*) begin
24    $display("a=%d,b=%d,c=%d",a_in,b_in,c_out);
25  end
26
27 endmodule
  
```

该例验证对象仅是一个模块，为模块级验证
验证多模块连接的数字系统，为系统级验证

2.2 基于HDL的数字电路设计流程

- ◆ **综合**：利用EDA综合工具将HDL代码的描述转换成一种接近电路的底层描述-网表文件（netlist）
- ◆ 步骤如下：
 - **代码解析（parsing）**：根据语言规范进行解析得到层次结构信息（语法树）
 - **多级综合（multi-level synthesis）**：将解析到的层次结构信息转换成电路描述，对电路进行一定的优化
 - 如与门模块中的assign语句被转换为真正的与门描述
 - 若与门的一个输入端恒为0，则优化为输出恒为0
 - 并不是所有HDL代码都可综合，如\$display，仅用于仿真时的控制台输出，是**不可综合代码**
 - **工艺映射（technology mapping）**：将电路描述进一步转换成特定工艺的**标准单元**，输出网表

2.2 基于HDL的数字电路设计流程


- ◆ **物理设计**：确定网表中标准单元如何连接以及连线的具体位置
- ◆ **过程**：
 - **布局 (placement)**：确定标准单元在三维空间中的位置
 - **布线 (routing)**：将标准单元通过物理走线连接起来
 - **静态时序分析 (static timing analysis)**：根据标准单元和物理走线的结果，分析每条数据路径的延时情况，报告电路能运行的最大频率。
 - 延时最长的路径称为**关键路径**，它是阻碍电路频率进一步提升的瓶颈，设计者可以根据关键路径的信息对电路设计进行迭代优化
 - **电路和规则检查**：版图和原理图的一致性检查、设计规则检查
 - **生成物理设计结果**：对于ASIC流程，将会生成版图文件；对于FPGA流程，将会生成相应的比特流文件。

第三讲 Verilog语言简介

- ◆模块、端口和实例化
- ◆标识符、常量和注释
- ◆数据类型
- ◆运算符及其优先级

3 Verilog语言简介

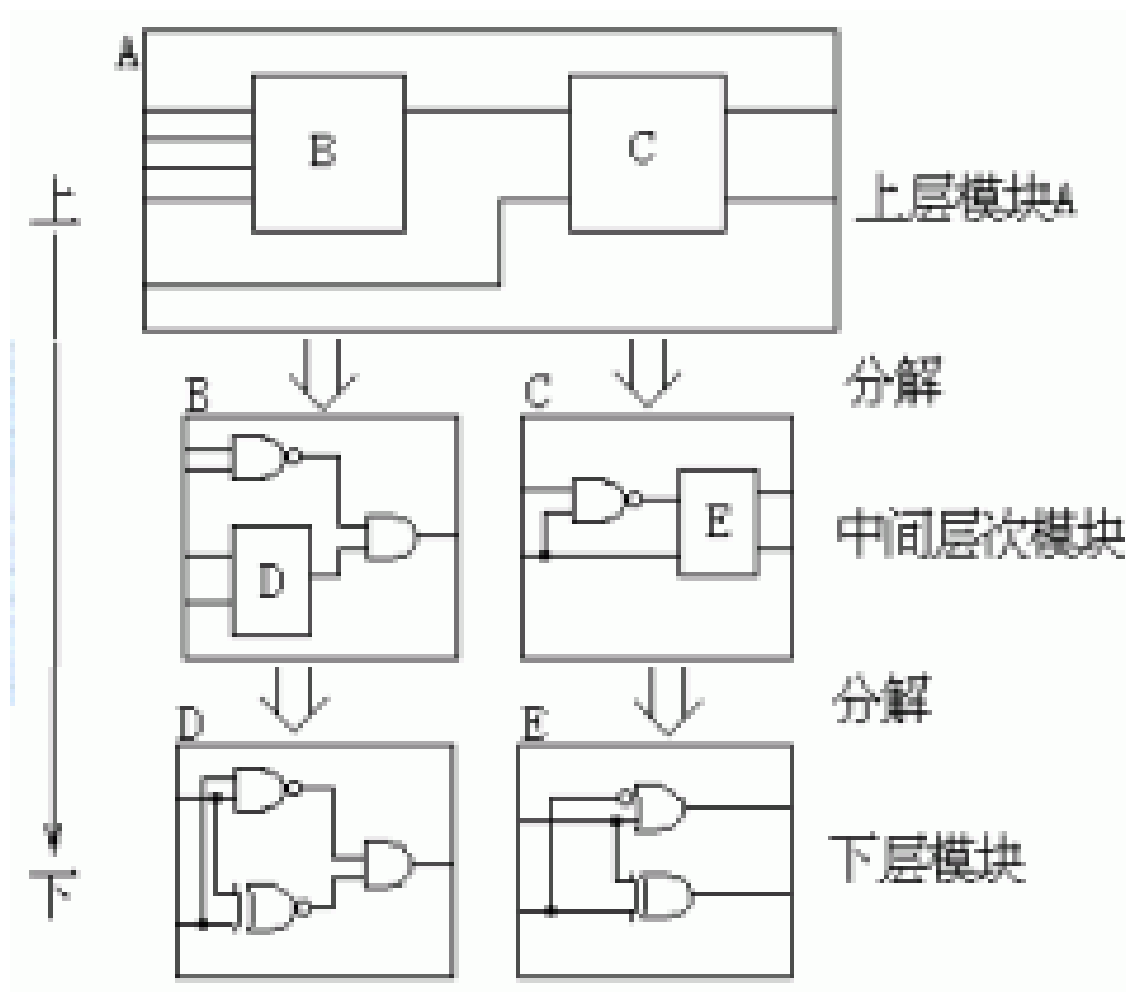- ◆ 数字电路：器件+连线
- ◆ 数字设计：模块+连线
- ◆ 器件抽象成模块
- ◆ 模块可逐级分解



3.1 模块、端口和实例化

◆ 模块 (module) 是Verilog编程的基本单元。其定义格式:

一个Verilog源文件可有多模块

端口定义列表: 模块通过输入、输出端口与其他模块交互。

input: 输入到模块内部的信号

output: 输出到模块外部的信号

inout: 表示双向信号

内部信号定义: 列出模块内需使用的信号。如sim_top模块中的a_in

功能语句描述: 模块的主体部分, 用于描述模块的功能。如top模块中的assign语句; sim_top模块中的实例化语句top dut(……)。

```
module 名称(端口定义列表);  
    内部信号定义  
    功能语句描述  
endmodule
```

模块实例化语句的语法如下:

模块名 实例标识符(端口关联列表)

端口关联列表: 按顺序关联或按端口名字关联

模块实例化语句相当于模块调用如, sim_top是top的父模块

3.2 标识符、常量和注释

- ◆ 标识符：以**字母**或**下划线**开头，可包含字母、数字、下划线和美元\$符号，用来描述“对象”的名称。如**模块名**、**端口名**、**变量名**、**常量名**、**实例名**等。
 - 标识符不能与**关键字**同名。
 - 应采用有意义的名字。
 - 变量名**区分大小写**。
 - 合法的名字：A_99_Z, Reset, _54MHz_Clock\$, Module
 - 非法的名字：123a, \$data, module, 7seg.v

3.2 标识符、常量和注释

◆ 整数常量: `<size>'<base><value>`

- `size`为二进制位数，用十进制数表示。
- `base`为常数的基数，可为二(b)、八(o)、十(d)、十六(h)进制，缺省为十进制。
- `value`为指定进位制中的任意有效数字，可通过下划线 “_” 来分隔数字，用于提升可读性。

`8'b1010_1011`: 8位二进制常量1010 1011，真值为171

`64'hff01`: 64位十六进制常量，真值为65281;

`9'O17`: 9位八进制常量，真值为15。

◆ 注释

- 单行注释符: `//`
- 多行注释符: `/* ... */`

3.3 数据类型

- ◆ 数据类型用来表示数字电路中**数据存储**和**传送方式**。
- ◆ 主要的数据类型有：
 - **网线类型** (net) : 表示元件或模块之间的物理连接, 最常用的是**wire类型**, **传送信号**。
 - **寄存器类型** (register) : 表示抽象的存储元件, 最常用的是**reg类型**, 存储数值 (0, 1, x, z) 。
x表示非法值或不定态; z表示浮空值或高阻态
 - **参数类型** (parameter) : 用于给**常量**赋予有意义的标识符, 提高可读性。

1. wire类型

用于表示元件或模块之间的**物理连接**，对应物理电路中的连线。

- wire类型变量需要被元件或模块的**输出端口持续驱动**。
- wire类型变量主要用途：
 - (1) 用于指定模块的输入输出端口；
 - (2) 声明将要在模块内的结构描述中建立连通性信号。
- wire类型变量缺省为**1位**的wire类型

2. 寄存器类型reg

用于表示存储元件的变量值，如用于描述触发器和锁存器的结果

- 用于过程赋值语句中赋值号左边的变量类型。
- 取值可以为0, 1, x, z。

3.3 数据类型

3. 向量和数组

- **向量**：将多个1位信号组成一个整体进行操作，向量的长度称为位宽，通过有序界[MSB:LSB]来定义。

wire[7:0] a; // 一根位宽为8的连线a

reg[31:0] rdata, wdata; // 位宽为32的寄存器rdata和wdata

对于可综合电路来说，子界范围通过常量给出。

- **数组**：具有相同数据类型的有序集合，通过索引访问各元素

定义格式：数据类型 数组名[first_addr : last_addr]

wire b[2:0]; 数组b包含3根位宽为1的连线

reg r[9:0]; 数组r包含10个位宽为1的寄存器

可用reg[MSB : LSB] m[first_addr : last_addr]定义存储器m

reg[15:0] mem[1023:0]; 1K×16 b的存储器mem

数组变量不能整体引用，也不能子界范围引用，只能引用单个元素
如**b[0]**, **r[8]**, **mem[10]** (表示mem中地址为10的一个16位元素)

3.3 数据类型

4. parameter类型

用于声明一个参数，表示有名字的常量，提升代码的可读性。

- 参数的定义是局部的，作用域是当前模块。

```
parameter WORD_WIDTH = 16, ADDR_WIDTH = 10;
```

5. 模块端口类型

- 模块实例化建立了父模块信号和子模块端口之间的关联，可看成物理连接。

(1) 子模块输入端口只能定义为wire类型，而与之关联的父模块中实例化输入信号作为驱动源，可以是wire类型或reg类型

(2) 子模块输出端口可以是wire或reg类型，而与之关联的父模块中实例化输出信号作为被驱动源，只能定义为wire类型

- 模块端口可以定义成向量，但不能定义成数组。
- 允许关联信号的位宽与端口位宽不同，但会报警。
- 允许端口保持未关联状态，其缺省值为高阻态，但被综合成0，可能会导致非预期结果，故应避免未关联。

3.3 数据类型

◆ 子模块端口类型定义

```
module Right (  
    input in1,           // 正确, 未声明数据类型时缺省为wire类型  
    input wire in2,      // 正确, 输入端口只能为wire类型  
    input [3:0] in3,     // 正确, 端口可定义成向量  
    output out1,         // 正确, 未声明数据类型时缺省为wire类型  
    output [3:0] out2,   // 正确, 端口可定义成向量  
    output reg [1:0] out3 // 正确, 输出端口可为reg类型  
);  
.....  
endmodule
```

```
module Wrong (  
    input reg in1,       // 错误, 输入端口只能为wire类型  
    output out1 [2:0]    // 错误, 端口不能为数组类型  
);  
.....  
endmodule
```


3.3 数据类型

◆ 父模块端口类型定义

```
module Top (……);  
  wire w1, w2;  
  wire [3:0] wv1;  
  wire [1:0] wv2;  
  reg r1, r2;  
  reg [3:0] rv1;  
  wire [5:0] too_long;  
  Right warning_or_wrong ( // 对Right模块进行实例化  
    .in1(1'b0), // 正确, 输入端口可与常量关联  
    .in2(), // 正确但有警告, 输入端口可处于未关联状态  
            // 输入端口in3未给出, 正确但有警告, 可处于未关联状态  
    .out1(r2), // 错误, 输出端口不能与reg类型信号关联  
    .out2(), // 正确, 输出端口可处于未关联状态  
    .out3(too_long) // 正确但有警告, 向量位宽与端口定义不一致,  
                  // too_long[5:2]处于未关联状态  
  );  
endmodule
```

3.4 运算符及其优先级

- ◆ 数字电路设计中的数据本质上是**位串**，数据类型含义表示的是数字电路中数据存储和传送的方式。
- ◆ HDL描述的是电路的**物理结构**，高级编程语言描述的是程序的执行流程。
- ◆ Verilog中每一种运算符都有其对应的电路结构

1. 算术运算符

- 包括 “+”、“-”、“*”、“/” 和 “%”，表示加、减、乘、整除和取模运算。
- “+” 和 “-” 运算结果的位宽为两个操作数中位宽较长者再加1，多出来一位用于表示进位或借位；将综合出**补码加减运算电路**。
- “*” 运算结果的位宽为两个操作数的位宽之和；将综合出**阵列乘法器电路**。
- “/” 和 “%” 运算结果的位宽与第一个操作数的位宽相同。有的综合器会综合出**阵列除法器电路**。
- 阵列乘法器、阵列除法器比较复杂、延迟长。因此在高性能处理器设计中，通常不直接使用 “*”、“/”、“%” 运算符，而是会编写高性能乘法器和除法器的HDL代码。

3.4 运算符及其优先级

2. 位运算符

- 包括 “~”、“&”、“|”、“^” 和 “^~”（或 “~^”），分别表示按位取反、按位与、按位或、按位异或和按位同或运算。
- 位运算结果的位宽与操作数的位宽相同，如两个操作数的位宽不同，则短操作数先进行零扩展（即高位补 “0”），再进行运算。
- 综合与位宽数量相同的一个或多个门电路

3. 归约运算符

- 包括 “&”、“~&”、“|”、“~|”、“^” 和 “^~”（或 “~^”），分别表示与归约、与非归约、或归约、或非归约、异或归约和同或归约运算。
- 无论操作数的位宽是多少，归约运算结果的位宽均为1。
- 将操作数最低位依次与前面各位进行与、或、异或等运算。
若信号a的位宽为4，则 $\&a = ((a[0] \& a[1]) \& a[2]) \& a[3]$
- 综合出一个输入端口数量与操作数位宽相同的门电路

3.4 运算符及其优先级

4. 逻辑运算符

- 包括 “&&”、“||” 和 “!”，分别表示逻辑与、逻辑或和逻辑非运算。
- 将操作数当做布尔值，非零为真，结果位宽为1。
- 其行为可通过归约运算符和位运算符表达，从而得到综合出的电路。

如： $a \&\& b = (|a) \& (|b)$, $a || b = (|a) | (|b)$, $!a = \sim(|a)$

5. 等式运算符

- 主要包括 “==” 和 “!=”，分别表示等于判断和不等于判断。
- 等式运算将两个操作数的每一位分别进行比较，若均相同，结果为1。
- 等式运算符的行为可以通过归约运算符和位运算符表达，从而得到等式运算符综合出的电路。

如： $(a == b) = \sim(|(a \wedge b))$, $(a != b) = |(a \wedge b)$

3.4 运算符及其优先级

6. 关系运算符

- 包括 “<”、“<=”、“>”和“>=”，分别表示小于、小于等于、大于和大于等于判断。
- 关系运算结果的位宽均为1。
- 综合出带标志位的补码加减运算电路，通过输出标志位来判断关系。

7. 位拼接运算符

- “{ }”用于将两个或多个信号按顺序拼接起来。
- “{n{m}}”表示将n个m拼接。
- 是唯一一个操作数数量可变的运算符，操作数之间用“,”分开。
- 位拼接运算结果的位宽为所有操作数的位宽之和。
如：若 $a = 2'b11$ ， $b = 4'b1101$ ，则 $\{a, b[1:0], 3'b0\} = 7'b1101000$ ； $\{a, \{2\{c, b\}\}\} = \{a, c, b, c, b\}$ 。
- 位拼接运算符的行为相当于信号集线器，无需综合出逻辑门器件。

3.4 运算符及其优先级

8. 移位运算符

- 包括 “>>” 和 “<<”，分别进行逻辑右移和逻辑左移运算。
- 移位位数由右边的操作数给出，并用相应数量的0填补移出的空位。
- 对于右移，结果位宽和被移位操作数的位宽相同；
- 对于左移，结果位宽为被移位操作数的位宽加上左移的位数。

如：4'b1001 >> 3 = 4'b0001; 4'b1001 << 2 = 6'b100100; 1 << 4 = 36'b10000。

- 若移位位数为常量，则移位运算符的行为可通过位拼接运算符和下标选择来表达。

如：假设被移位操作数a的位宽为wa，移位位数为b，wa和b皆为常量，则 $(a \gg b) = \{b\{1'b0\}, a[wa-1:b]\}$

$$(a \ll b) = \{a, b\{1'b0\}\}$$

- 若移位位数为变量，则移位运算符将综合出移位器电路（组合逻辑电路，如桶型移位器）。

7. 条件运算符

- “条件 ? 表达式1 : 表达式2” : 若条件为真, 则将表达式1的作为条件运算的结果; 否则将表达式2的作为条件运算的结果。
- 条件运算结果的位宽与表达式的位宽相同。
- 若两个表达式的位宽不同, 则位宽较短的表达式将进行零扩展。
- 条件运算符综合出二路选择器, 条件对应的电路输出作为其控制信号

3.4 运算符及其优先级

◆ 运算符的优先级

为提高程序的可读性，建议使用
括号来控制运算
的优先级！

类 别	运 算 符	优先级
逻辑、位运算符	! ~	高 ↓ 低
算术运算符	* / %	
	+ -	
移位运算符	<< >>	
关系运算符	< <= > >=	
等式运算符	= = ! = == == != =	
归约、位运算符	& ~&	
	^ ^~或~^	
	~	
逻辑运算符	&&	
条件运算符	? :	

第四讲 verilog的建模方式

◆三种建模方式

- 结构化建模
- 数据流建模
- 行为建模

◆行为建模中的过程语句

4.1 三种建模方式

◆ 结构化建模

- 将电路描述成一个分级的子模块系统，并通过逐层调用子模块来构成功能复杂的数字系统。


- 根据子模块不同的抽象级别，结构化建模方式分成以下三类：

模块级：调用用户设计的子模块(如前例sim_top模块调用top子模块)

门级：调用Verilog提供的基本门级元件 (以下4-路选择器举例)

开关级：调用Verilog内建的基本开关元件 (无须了解)

1位4-路选择器的门级结构

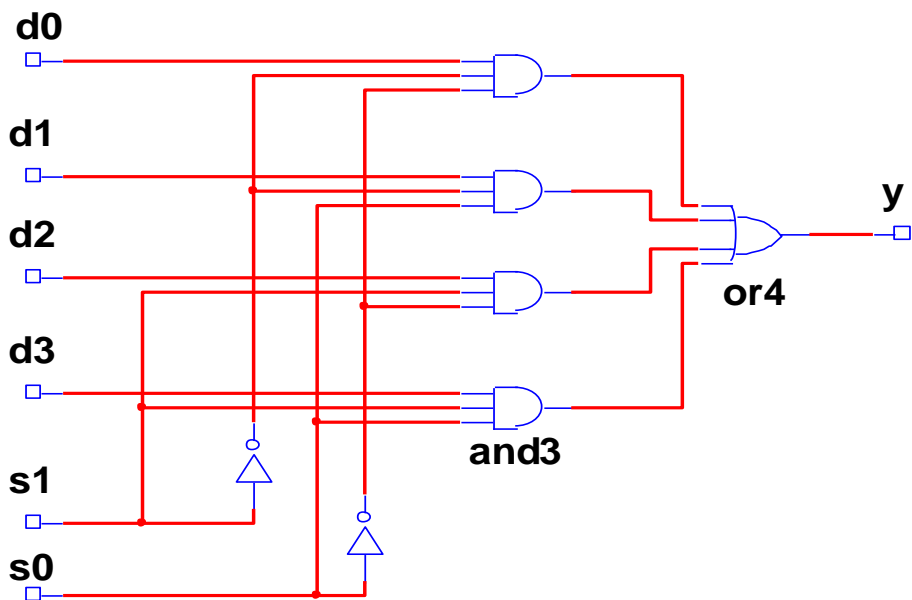

```
.....
// 调用非门，生成s1_n 和 s0_n
not (s1_n, s1);
not (s0_n, s0);
// 调用三输入与门
and (y0, d0, s1_n, s0_n);
and (y1, d1, s1_n, s0);
and (y2, d2, s1, s0_n);
and (y3, d3, s1, s0);
// 调用四输入或门
or (y, y0, y1, y2, y3);
.....
```

4.1 三种建模方式

◆ 数据流建模

- 从数据的视角出发，通过描述数据在电路中的流动方向来给出电路的功能。
- 适合组合逻辑电路的描述，不适合时序逻辑电路的描述。
- 主要通过连续赋值语句进行建模，语法为：

assign 网线 = 表达式;

用赋值号右边的表达式对应电路的输出来驱动赋值号左边的网线

• 注意点

- 赋值号右边数据类型可以是wire和reg，左边则不能是reg类型
- 多个连续赋值语句之间是并行关系，没有前后之分
- 对一个未定义的变量赋值，相当于驱动一个位宽为1的wire型变量
- 相同的网线不能进行重复驱动
- 描述的电路不能出现组合回路

4.1 三种建模方式

例：使用数据流模式实现1位四路选择器

使用布尔表达式来代替基本门级元件的实例化

```
module mux4_to_1 (
    output y,
    input d0, d1, d2, d3,
    input s0, s1
);
    assign y=(~s1 & ~s0 & d0) | (~s1 & s0 & d1) | (s1 & ~s0 & d2) | (s1 & s0 & d3);
endmodule
```

采用条件运算符来描述

```
module mux4_to_1 (
    output y,
    input d0, d1, d2, d3,
    input s0, s1
);
    assign y = (s1) ? (s0 ? d3 : d2) : (s0 ? d1 : d0);
endmodule
```

数据流建模方式比门级结构化建模方式的代码更简洁。在现代数字系统的开发过程中，大部分组合逻辑电路都采用数据流建模方式来描述。

4.1 三种建模方式

◆ 行为建模方式

- 通过高级编程语句和结构编写的**过程块**来描述数字系统的功能。
- 从系统的功能出发进行描述，无需关注电路的具体结构，由综合器**根据过程块所描述的行为综合出电路结构**。
- 关键要素是always语句，基本语法：

always @ (事件信号列表) 过程语句

- 含义：当事件信号列表中的任意一个信号发生变化时，过程语句中的信号将按照所描述的行为进行更新。
- 过程语句中被赋值的**左边变量只能是reg类型变量**。
- 事件信号列表中有多个信号时，需用关键字or或者逗号来连接。
- (*) **隐式事件信号列表**，*表示过程语句赋值号右侧所有信号集合，含义是赋值号右侧任一信号发生变化都会导致左侧信号更新
- 可通过隐式事件信号列表的always语句对**组合逻辑电路**进行建模

4.1 三种建模方式

例：使用行为建模方式实现1位四路选择器

```

module mux4_to_1 (
    output reg y,      // 注意此处为reg类型
    input d0, d1, d2, d3,
    input s0, s1
);
    always @(*)        // 相当于 @(s1, s0, d0, d1, d2, d3)
        case ({s1, s0})
            2'b00: y = d0;
            2'b01: y = d1;
            2'b10: y = d2;
            2'b11: y = d3;
        endcase
endmodule
  
```

4.2 行为建模中的过程语句

1. begin-end复合语句

- 在语法上将多条语句看成一条语句。类似{ }。

2. 两种过程赋值语句

- 阻塞赋值语句，其语法为：寄存器 = 表达式;
 - 立即更新，后续语句中按照新值计算
 - 按在代码中出现的顺序执行
 - 通常用来描述组合逻辑电路
- 非阻塞赋值语句，其语法为：寄存器 <= 表达式;
 - 滞后更新，新值在其它所有操作都结束后才会进行更新
 - 一组非阻塞赋值语句是并行执行的
 - 利用时钟变量作为事件信号时，赋值符合数据存储的特点
 - 通常用于描述时序逻辑电路

4.2 行为建模中的过程语句

2. 两种过程赋值语句（续）

- 例1：用两种过程赋值语句对全加器建模有何不同？

```
always @(*)
begin
    p = a ^ b;
    g = a & b;
    s = p ^ cin;
    cout = g | (p & cin);
end
```

```
always @(*)
begin
    p <= a ^ b;
    g <= a & b;
    s <= p ^ cin;
    cout <= g | (p & cin);
end
```

若开始a、b、cin都是0，则输出p、g、s、cout都是0。随后a从0改为1，则
(阻塞方式下按顺序执行赋值语句，非阻塞方式下并行执行赋值语句)

阻塞赋值方式下， $p=1\cdot0=1$ ， $g=1\cdot0=0$ ， $s=1\cdot0=1$ ， $cout=0+(1\cdot0)=0$

非阻塞赋值方式， $p=1\cdot0=1$ ， $g=1\cdot0=0$ ， $s=0\cdot0=0$ ， $cout=0+(0\cdot0)=0$ 。

由此可见，采用非阻塞方式实现的加法器有问题！

4.2 行为建模中的过程语句

2. 两种过程赋值语句（续）

- 例2：用非阻塞方式对计数器建模。

```
reg [31:0] cnt;
  always @ (posedge clk)
    cnt <= cnt + 1'd1;
```

上述代码可以综合出一个“每来一个时钟自增1”的计数器
 赋值号右边的cnt是时钟到来前的值，左边cnt是增量后的
 posedge表示在时钟clk的上升沿触发
 negedge表示在时钟clk的下降沿触发

4.2 行为建模中的过程语句

3. if-else语句

- 根据判断条件的真假更新相应分支中的寄存器变量。
- 格式：
 - if (表达式) 语句1;
 - if (表达式) 语句1; else 语句2;
 - if (表达式1) 语句1;
 - else if (表达式2) 语句2;
 - else if (表达式n) 语句n;
 - 这里“表达式”为逻辑表达式或关系表达式，值为0或z，判定结果为“假”；值为1，判断结果为“真”。
 - 多语句时使用“begin-end”，形成复合块语句。
- 可转化为条件运算符。
- 可综合成选择电路，即多路选择器。

4.2 行为建模中的过程语句

4. case语句

- 根据表达式的值从**多个分支**中选择其中一个并按照所选择分支的描述来**更新寄存器变量**。
- case语句的语法为：


```

case (选择表达式)
    值1: 语句1;
    值2: 语句2;
    ...
    值n: 语句n;
    [default: 语句n+1; ]
endcase
            
```
- 每个“值”可以是表达式
- 可转换为嵌套的if-else
- 用于译码器、多路选择器等
- 在组合逻辑电路设计中，case要覆盖所有分支情况，否则会综合成**锁存器**保持原值，与预期电路不符。

4.2 行为建模中的过程语句

5. 循环语句

- 提供了对于相似结构电路的一种简洁描述方式。
- 在高级语言中，循环语句表示**时间上**重复执行的相似代码；而在HDL中，循环语句表示在**空间上**重复描述的电路。
- 使用较多的是for循环结构：

for (表达式1; 表达式2; 表达式3) 语句

- 并不存在“执行”for循环的电路，只是空间上有多个相似电路
- 若**循环结束条件表达式**中除了循环变量外还有其他变量的话，电路会变得很复杂

例如，**for (i = 0; i < threshold; i = i + 1)** 将综合出比较器

for (i = 0; i < 8; i = i + 1) 仅综合出8个相似的电路即可

第五讲 verilog代码实例

- ◆组合逻辑代码实例
- ◆时序逻辑代码实例

5.1 组合逻辑电路代码设计

◆设计3-8译码器

```
module decode3to8 (  
    output reg [7:0] out,  
    input [2:0] in  
);  
    always  
        case (in)  
            0: out = 8'b00000001;  
            1: out = 8'b00000010;  
            2: out = 8'b00000100;  
            3: out = 8'b00001000;  
            4: out = 8'b00010000;  
            5: out = 8'b00100000;  
            6: out = 8'b01000000;  
            7: out = 8'b10000000;  
        endcase  
endmodule
```

行为建模方式

```
module decode3to8 (  
    output reg [7:0] out,  
    input [2:0] in  
);  
    integer i;  
    always  
        for (i = 0; i < 8; i = i + 1)  
            out[i] = (in == i);  
endmodule
```

行为建模方式

```
module decode3to8 (  
    output [7:0] out,  
    input [2:0] in  
);  
    assign out = 1 << in;  
endmodule
```

数据流建模方式

5.1 组合逻辑电路代码设计

◆ 七段数码管译码电路

仅包含0~9这10种情况，
因而在case语句最后需加
default分支，使得当I为
0~9以外的数时，能够将
O设置为0。否则，综合
器将会综合出锁存器，使
得在输入0~9以外的数时
保留上次的输出，这与预
期的功能不符。

```
module decode7seg (  
    output reg [0:6] O,  
    input [0:3] I  
);  
    always  
        case (I)  
            0: O = 7'b1111110;  
            1: O = 7'b0110000;  
            2: O = 7'b1101101;  
            3: O = 7'b1111001;  
            4: O = 7'b0110011;  
            5: O = 7'b1011011;  
            6: O = 7'b1011111;  
            7: O = 7'b1110000;  
            8: O = 7'b1111111;  
            9: O = 7'b1110111;  
            default: O = 7'b0;  
        endcase  
endmodule
```

5.2 时序逻辑电路设计

◆ 设计带复位端rst和使能端en的D触发器

```
module Dff (  
    input clk, rst, en, d,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            if (rst) q <= 1'b0;  
            else if (en) q <= d;  
        end  
endmodule
```

同步复位方式

只有当时钟上升沿到达后，才能进行复位

```
module AsyncDff (  
    input clk, rst, en, d,  
    output reg q  
);  
    always @(posedge clk or posedge rst)  
        begin  
            if (rst) q <= 1'b0;  
            else if (en) q <= d;  
        end  
endmodule
```

异步复位方式

只要复位信号rst从0变为1就可以复位，无需等待时钟上升沿到来

5.2 时序逻辑电路设计

◆ 自动售货机出售1.5元的零食，只接收五角和一元两种输入

```
module VendingMachine (
```

```
    input clk, arst, //clk-时钟信号, arst-异步复位信号
```

```
    input in5, in10, // 是否投了五角或一元硬币
```

```
    output snack,    // 是否出货
```

```
    output out5  // 是否找五角零钱
```

```
);
```

```
    reg [2:0] state; //5个状态, 需要3位编码
```

```
    parameter s_idle=0,s_05=1,s_10=2,s_15=3,s_20=4; //状态编码赋值给状态名称
```

```
    always @(posedge clk or posedge arst) begin
```

```
        if (arst) state <= s_idle;
```

```
        else begin
```

```
            case (state)
```

```
                s_idle: begin
```

```
                    if (in5) state <= s_05;
```

```
                    if (in10) state <= s_10;
```

```
                end
```

```
                s_05: begin
```

```
                    if (in5) state <= s_10;
```

```
                    if (in10) state <= s_15;
```

```
                end
```

```
                s_10: begin
```

```
                    if (in5) state <= s_15;
```

```
                    if (in10) state <= s_20;
```

```
                end
```

```
                s_15: state <= s_idle;
```

```
                s_20: state <= s_idle;
```

```
            endcase
```

```
        end
```

```
    end
```

```
    assign snack=(state==s_15)||(state==s_20);
```

```
    assign out5=(state == s_20);
```

```
endmodule
```

这里用case
语句实现了一个有限状态机